

Índice general

Mensaje del editor	IX
Sobre el autor	XI
Prefacio	XVII
1. Modelos de circuitos eléctricos	1
1.1. Bloques constitutivos de modelos	2
1.1.1. Resistores	2
1.1.2. Capacitores	3
1.1.3. Inductores	4
1.1.4. Memristores	5
1.1.5. Fuentes independientes	6
1.1.6. Fuentes controladas	7
1.1.7. Convenciones	7
1.2. Clasificación de modelos	7
1.2.1. Modelos según la amplitud	7
1.2.2. Modelos según la frecuencia	10
1.2.3. Construcción de modelos	14
2. Introducción a los semiconductores	19
2.1. Bandas de Energía en Silicio	19
2.2. Equilibrio Térmico	24
2.3. Dopado	28
2.3.1. Dopado Tipo N	30
2.3.2. Dopado Tipo P	36
2.3.3. Compensación	38

2.4. Mecanismos de conducción	40
2.4.1. Arrastre	41
2.4.2. Densidad de corriente de arrastre	44
2.4.3. Difusión	47
2.4.3.1. Densidad de corriente de difusión	48
2.4.4. Resistividad de una lámina de Silicio	52
2.5. Potenciales relativos en Silicio	53
3. Juntura Semiconductora y Diodos	57
3.1. Descripción Cualitativa	57
3.2. Electroestática de la Juntura	59
3.3. Modelo de DC	66
3.3.1. Ley de la Juntura	68
3.3.2. Solución en directa	70
3.3.3. Solución en inversa	73
3.3.4. Desviaciones del comportamiento ideal	76
3.3.4.1. Efectos de la temperatura	77
3.4. Modelo Lineal Incremental	78
3.5. Modelo de AC	80
3.5.1. Capacidad en inversa	80
3.5.2. Capacidad en directa	85
3.6. Mecanismos de ruptura inversa	87
3.6.1. Efecto Túnel	88
3.6.2. Efecto Avalancha	88
4. Capacitor MOS	91
4.1. Descripción Cualitativa	91
4.2. Electroestática del capacitor MOS	93
4.2.1. Potencial de Banda Plana	94
4.2.2. Acumulación	94
4.2.3. Vaciamiento	97
4.2.4. Inversión	102
4.3. Modelo de AC	106
4.4. Otras configuraciones	109
4.4.1. Capacitor MOS sobre un sustrato P y <i>gate</i> P	109
4.4.2. Capacitor MOS sobre un sustrato N y <i>gate</i> N	110
4.4.3. Capacitor MOS sobre un sustrato N y <i>gate</i> P	112
5. Transistor MOS	115
5.1. Descripción cualitativa	115
5.2. El transistor NMOS	116
5.2.1. Principio básico de funcionamiento	116
5.2.2. Derivación simplificada	120
5.2.3. Derivación avanzada	128
5.2.3.1. Modelo referido al Sustrato	128

5.2.4.	Modelo referido al <i>source</i>	136
5.2.5.	Desviaciones del comportamiento ideal	139
5.2.5.1.	Modulación de la longitud del canal	139
5.2.5.2.	Efectos de la temperatura	142
5.2.5.3.	Corriente subumbral	142
5.3.	El transistor PMOS	143
5.3.1.	Principio básico de funcionamiento	143
5.3.2.	Derivación simplificada	145
5.3.3.	Derivación avanzada	151
5.3.3.1.	Modelo referido al Sustrato	151
5.3.3.2.	Modelo referido al <i>source</i>	155
5.3.4.	Desviaciones del comportamiento ideal	158
5.4.	Modelo lineal incremental	158
5.4.1.	MLI referido al sustrato	159
5.4.1.1.	Zona de triodo	159
5.4.1.2.	Zona de saturación	160
5.4.2.	MLI referido al <i>source</i>	163
5.4.2.1.	Zona de triodo	163
5.4.2.2.	Zona de saturación	164
5.5.	Modelo de AC	166
5.5.1.	Capacidad de <i>gate</i>	166
5.5.1.1.	Corte	167
5.5.1.2.	Triodo	167
5.5.1.3.	Saturación	167
5.5.2.	Capacidad de junturas	169
5.5.3.	Capacidad de solapamiento	171
5.5.4.	Límite de validez del modelo de AC	173
6.	Transistores Bipolares	175
6.1.	Descripción cualitativa	175
6.2.	Modelo de DC del transistor PNP	176
6.2.1.	Región de conducción activa directa	176
6.2.2.	Región de conducción activa inversa	186
6.2.3.	Región de saturación y el Modelo de Ebers-Moll	190
6.2.4.	Modelos Simplificados	196
6.2.5.	Desviaciones del comportamiento ideal	203
6.2.5.1.	Corriente de pérdida	203
6.2.5.2.	Ganancia de corriente	204
6.3.	Modelo de DC del transistor NPN	205
6.3.1.	Región de conducción activa directa	205
6.3.2.	Región de conducción activa inversa	213
6.3.3.	Región de saturación y el Modelo de Ebers-Moll	217
6.3.4.	Modelos Simplificados	221
6.4.	Modelo Lineal Incremental (MLI)	226
6.4.1.	El modelo híbrido- π	227

6.5. Modelo de AC	230
6.5.1. Capacidad de vaciamiento	230
6.5.2. Capacidad de carga de la base	231
6.5.3. Límite de validez del modelo de AC	232
A. Conducción: conceptos auxiliares	235
A.1. Tiempo de tránsito	235
A.2. Efecto Hall	236
B. Electroestática	239
C. Potenciales de contacto	243
D. Modelos de SPICE	247
D.1. Fuentes	247
D.1.1. Fuentes independientes	247
D.1.2. Fuentes dependientes	247
D.2. Dispositivos pasivos	248
D.2.1. Resistencias	248
D.2.2. Capacitores	248
D.2.3. Inductores	248
D.2.4. Inductores mutuos	248
D.3. Dispositivos semiconductores	248
D.3.1. Diodo	249
D.3.2. Transistores bipolares	250
D.3.3. Transistores MOS	251
D.3.3.1. Modelo de nivel 1	251
D.3.3.2. Modelos de niveles 2 y 3	252
D.3.3.3. Modelo de nivel 4	254